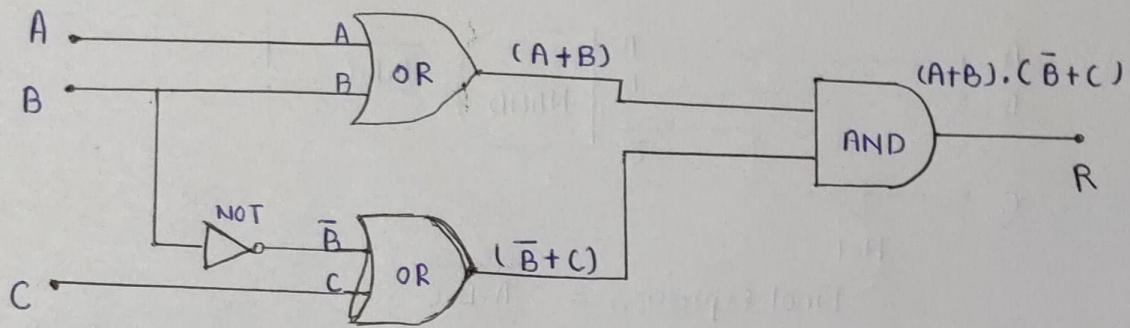



### (A) Circuit 1



Final Expression =  $(A+B) \cdot (\bar{B}+C)$

SrNo	A	B	C	$\bar{B}$	$A+B$	$\bar{B}+C$	Result: $(A+B) \cdot (\bar{B}+C)$
1.)	0	0	0	1	0	1	0
2.)	0	0	1	1	0	1	0
3.)	0	1	0	0	1	0	0
4.)	0	1	1	0	1	1	1
5.)	1	0	0	1	1	1	1
6.)	1	0	1	1	1	1	1
7.)	1	1	0	0	1	0	0
8.)	1	1	1	0	1	1	1


### (B) Circuit 2

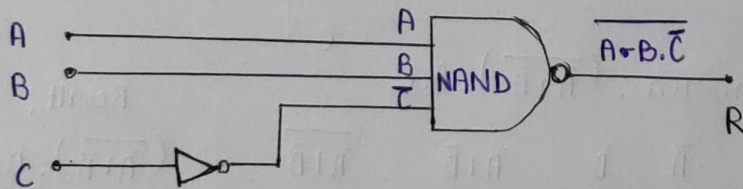

Final Expression:  $\overline{A \cdot B \cdot \bar{C}}$

SrNo	<del>A</del>	<del>A</del>	<del>B</del>	<del>C</del>	$\overline{A \cdot B \cdot \bar{C}}$	[Result]
1.)	1	0	0	0		
2.)	0	0	0	1		
3.)	1	0	1	0		
4.)	0	0	1	1		
5.)	1	1	0	0		
6.)	0	1	0	1		
7.)	1	1	1	0		
8.)	0	1	1	1		


Circuit 2 :

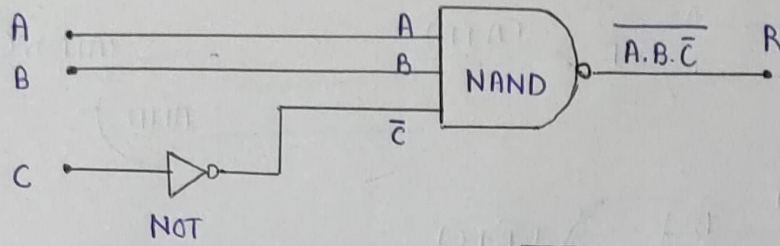

Final Expression =  $\overline{A \cdot B \cdot \bar{C}}$

Sr No	A	B	C	$\bar{C}$	$A \cdot B \cdot \bar{C}$	Result : $\overline{A \cdot B \cdot \bar{C}}$
1.)	0	0	0	1	0	1
2.)	0	0	1	0	0	1
3.)	0	1	0	1	0	1
4.)	0	1	1	0	0	1
5.)	1	0	0	1	0	1
6.)	1	0	1	0	0	1
7.)	1	1	0	1	1	0
8.)	1	1	1	0	0	1

Circuit 3 :

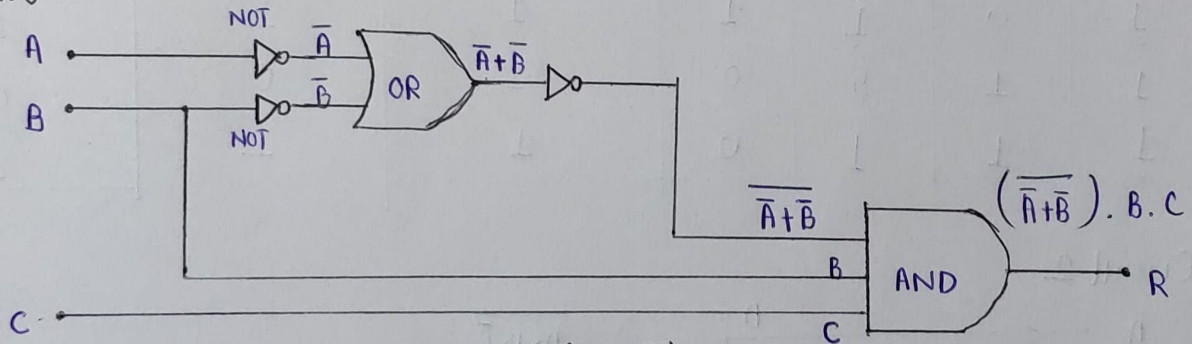

Final Expression :  $(\overline{\bar{A} + \bar{B}}) \cdot B \cdot C$

Sr No	A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A} + \bar{B}$	$\overline{\bar{A} + \bar{B}}$	Result : $(\overline{\bar{A} + \bar{B}}) \cdot B \cdot C$
1.)	0	0	0	1	1	1	0	0
2.)	0	0	1	1	1	1	0	0
3.)	0	1	0	1	0	1	0	0
4.)	0	1	1	1	0	1	0	0
5.)	1	0	0	0	1	1	0	0
6.)	1	0	1	0	1	1	0	0
7.)	1	1	0	0	0	0	1	0
8.)	1	1	1	0	0	0	1	1