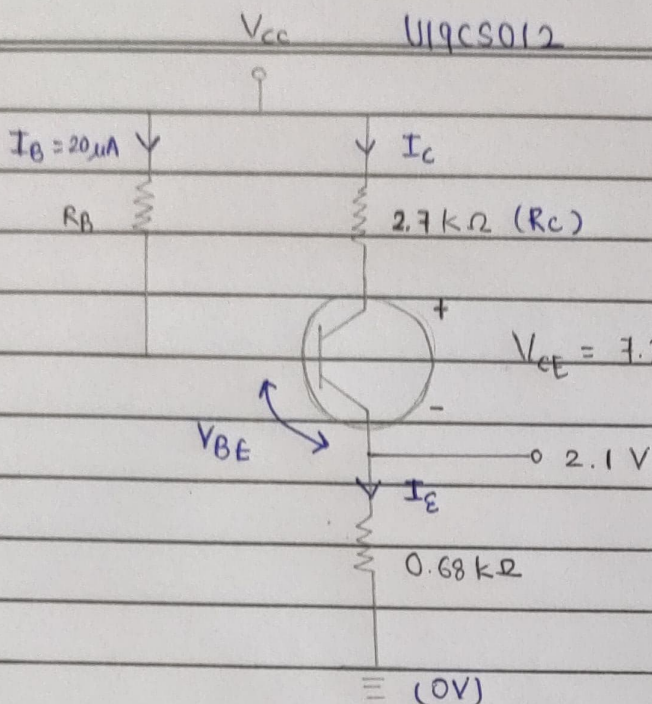


17



Step ①

$$I_E = \frac{(2.1 - 0) V}{0.68 \times 10^3 \Omega}$$

$$= 3.088 \times 10^{-3} A$$

$$I_E = \boxed{3.088 \text{ mA}} \quad \text{--- (1)}$$

Step ②

$$\therefore I_E = I_B + I_C$$

$$3.088 \text{ mA} = 0.020 \text{ mA} + I_C$$

$$I_C = \boxed{3.068 \text{ mA}} \quad \text{--- (2)}$$

Step 3: Applying KVL,

$$1) \quad V_{CC} - (I_C R_C) - V_{CE} = 2.1$$

$$V_{CC} = (2.1) + (7.3) + ((3.068 \text{ mA}) \times (2.7 k\Omega))$$

$$V_{CC} = 17.6836 \text{ V} \approx \underline{17.684 \text{ V}} \quad \text{--- Ans (1)}$$

$$2) \quad V_{CC} - (I_B R_B) - V_{BE} = 2.1 V$$

$$17.68 - (20 \times 10^{-6} \times R_B) - 0.7 = 2.1 V$$

$$20 \times 10^{-6} \times R_B = 17.68 - 0.7 + 2.1$$

$$R_B = \frac{14.88 \times 10^6}{20}$$

$$\underline{R_B = 744 \text{ k}\Omega} \quad \text{--- Ans (2)}$$

$$3) \quad \beta = \frac{I_B}{I_C} = \frac{3.068 \times 10^{-3} A}{20 \times 10^{-6} A} = \underline{153.4} \quad \text{--- Ans (3)}$$

Extra $V_B = V_{CC} - I_B R_B = 17.68 - (20 \times 10^{-6} \times 744 \times 10^3) = 17.68 - 14.88 = 2.8 V$

For

Multisim $V_C = V_{CC} - I_C R_C = 17.68 - (3.068 \text{ mA} \times 2.7 k\Omega) = 17.68 - 8.28 = 9.4 V$

Verification