



Step 1: Solving using Node Analysis

Two Junction points as shown in figure (V_1 & V_3)

At Node V_1

$$\frac{V_1 - 5}{4} + \frac{V_1}{4+8} + \frac{V_1 - V_3}{10} = 0$$

$$V_1 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{10} \right) = 0.1 V_3 = 1.25$$

$$0.433 V_1 - 0.1 V_3 = 1.25 \quad \text{Eqn (1)}$$

Step 2: At Node V_3 :

$$\frac{V_3 - V_1}{10} + \frac{V_3}{4} + \frac{V_3}{2+2} = 0$$

$$V_3 (0.6) - 0.1 V_1 = 0$$

$$V_1 = 6 V_3 \quad \text{Eqn (2)}$$

$$V_3 (0.433 \times 6 - 0.1) = 1.25$$

$$V_3 = 0.5004 \text{ V}$$

$$V_3 \approx 0.5 \text{ V}$$

$$V_1 = 3 \text{ V}$$

Across Resistor	Voltage (volt)	Current
R_1	$5 - V_1 = \boxed{2 \text{ V}}$	$I_{R_1} = \frac{V_{R_1}}{(R_1)} = \frac{2 \text{ V}}{4 \Omega} = 0.5 \text{ A} = \boxed{500 \text{ mA}}$
R_2	$V_{R_2} = I_{R_2} \times R_2 = (0.25 \text{ A}) \times 4 \Omega = \boxed{1 \text{ V}}$	$I_{R_2} = \frac{V_1}{(R_2 + R_3)} = \frac{3}{12} = 0.25 \text{ A} = \boxed{250 \text{ mA}}$
R_3	$V_{R_3} = I_{R_3} \times R_3 = 0.25 \times 8 \Omega = \boxed{2 \text{ V}}$	$I_{R_3} = I_{R_2} = 0.25 \text{ A} = \boxed{250 \text{ mA}}$
R_4	$V_{R_4} = V_1 - V_3 = \boxed{2.5 \text{ V}}$	$I_{R_4} = \frac{V_{R_4}}{R_4} = \frac{2.5 \text{ V}}{10 \Omega} = \boxed{250 \text{ mA}} = 0.25 \text{ A}$
R_5	$V_{R_5} = V_3 = \boxed{0.5 \text{ V}}$	$I_{R_5} = \frac{V_{R_5}}{R_5} = \frac{0.5}{4} = 0.125 \text{ A} = \boxed{125 \text{ mA}}$
R_6	$V_{R_6} = I_{R_6} \times R_6 = \boxed{0.25 \text{ V}}$	$I_{R_6} = \frac{V_3}{(R_6 + R_7)} = \frac{0.5}{4} = \boxed{125 \text{ mA}}$
R_7	$V_{R_7} = I_{R_7} \times R_7 = \boxed{0.25 \text{ V}}$	$I_{R_7} = I_{R_6} = \boxed{125 \text{ mA}}$