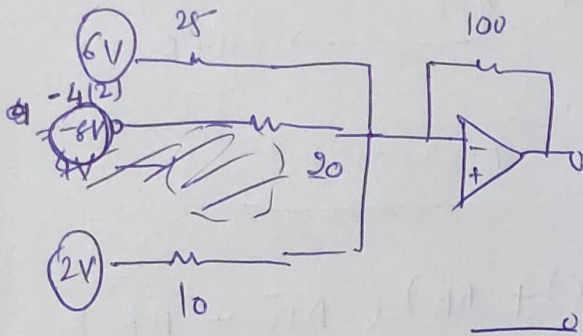


①



summer

$$V_o = - \left( \frac{100}{25} \times 6 + \frac{100}{20} (-4) + \frac{100}{10} \times 2 \right)$$

$$= - (24 + (-40) + 20)$$

$$= \boxed{-4 \text{ V}}$$

②

grounded emitter = common emitter

↑ power gain = common emitter

③

$$\alpha = 0.95$$

$$\alpha = \left( \frac{I_C}{I_E} \right)$$

$$I_C = \frac{2V}{2k\Omega} = \frac{2}{2 \times 10^3} = \boxed{0.001 \text{ A}}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_B = \frac{I_C}{\alpha} = I_C + I_B$$


$$I_B = I_C \left( \frac{1}{\alpha} - 1 \right) = (0.001) \left( \frac{1}{0.95} - 1 \right)$$

$$= \frac{0.001 \times 0.05}{0.95} = 5.26 \times 10^{-5} \text{ A}$$

$$= \left( \frac{5}{95} \right) \times \left( \frac{1}{1000} \right) \text{ A}$$

$$= 0.0526 \times (\text{mA})$$

④

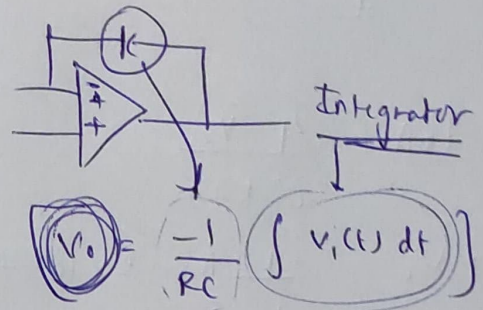

$$V_o = \frac{-1}{RC} \int V_i(t) dt$$

$$\frac{dV_o}{dt} = \frac{-1}{RC} V_i(t)$$

$$= \frac{-1}{(200 \times 10^3)(0.1) \times 10^{-6}} (1.5)$$

$$= \frac{1.5}{2 \times 0.1 \times 10^5 \times 10^{-6} \times 10^{-1}}$$

$$= -75 \times 10$$

$$= \boxed{-75}$$

⑤

	A	B	C	f
1	0	0	1	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
6	1	1	0	1


$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$= \bar{A}C(B + \bar{B}) + A\bar{C}(B + \bar{B})$$

$$= \bar{A}C + A\bar{C}$$

Blagys

②

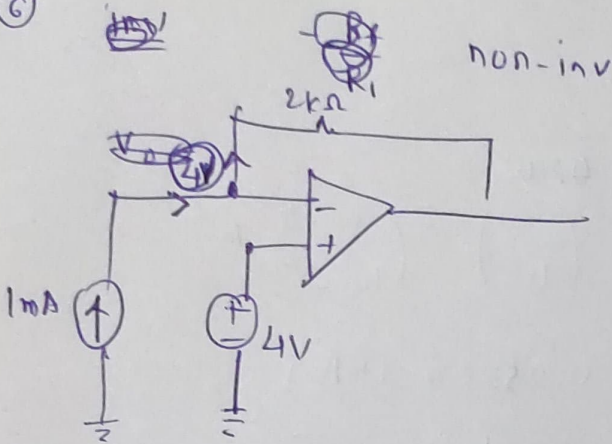


$$I_{nA} = \frac{4 - V_0}{(2 \text{ k}\Omega)}$$

$$4 - V_0 = \frac{1}{1000} \times 2 \times 10^3 \Omega$$


4-40 2

$$V_o = 4 - 2 = \boxed{2V}$$

⑦  $X_2 \ X_1 \ X_0 = 101$   
Ex NOR ✓

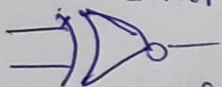


x	y	EXNOR	NOR
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

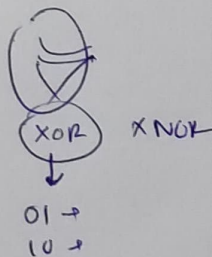

NOR


NOT

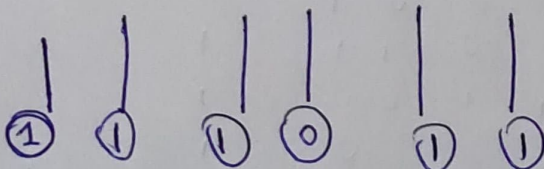 $y_2$ 

41

 $\gamma_0$ 

EXPORT

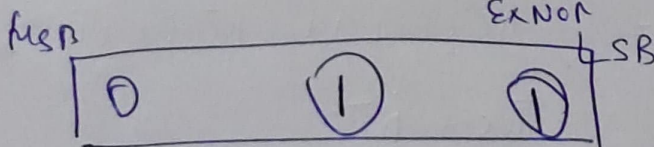

4

2

)

2  
= Decimal (3)

⑧

POS form

$(A+B+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(A+B+\bar{C})$   
 $\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$   
 $(A+B+C)$   
 $\uparrow \quad \uparrow$   
 $(A+B)$   
 $\uparrow$   
 $A$

$$(x+y)(x+y) = (x+y)(x+y)$$

$$((A+C) + \overset{0}{\cancel{B}}) (A + \bar{C} + \overset{0}{\cancel{B}})$$

$$= (A+c)(A+\bar{c})$$

$$^2 (A + \cancel{C})$$

2 (A)

9

npn  $\rightarrow$  emitter open

CB  $\rightarrow$

$p \rightarrow p$

2


$CE \rightarrow I_e = 0.2 \text{ mA}$

~~B~~ CB

$$\alpha = \frac{\beta}{1-\alpha}$$

мер



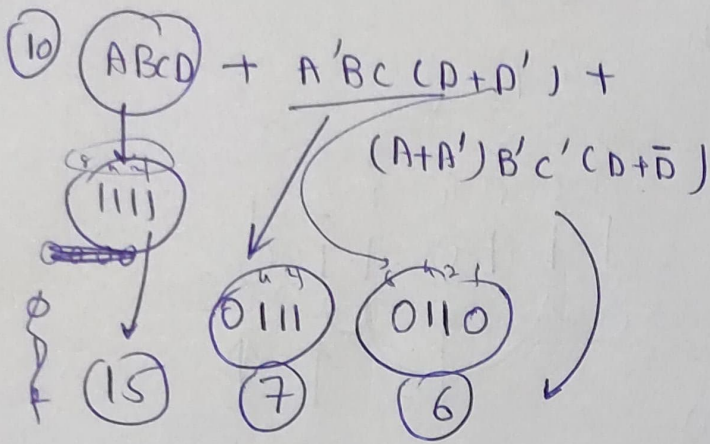

$$(AD + \bar{A}\bar{D} + \bar{A}\bar{D} + \bar{A}\bar{D})(\bar{B}\bar{C})$$

1	0	0	1	→	9
1	0	0	0	→	8
0	0	0	1	→	1
0	0	0	0	→	0

$$[0, 1, 6, 7, 8, 9, 15]$$

(11) Non invl

0.2V

$$1 + \frac{240 \times 10^3}{2.4 \times 10^3}$$


$$1 + \frac{10}{240 \times 10}$$

$$= 0.2 \times (101)$$

$$= \boxed{20.2} V > \boxed{16V}$$

non invert  $\boxed{+16V}$

(2) inverting

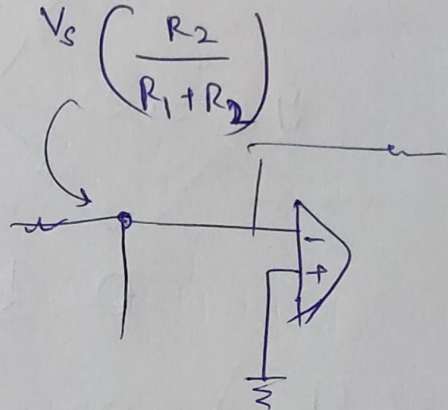

$$V_o = -\frac{R_f}{R_i} (V_{in})$$


Current

$$V_o = -\left( \frac{R_f}{R_1} \times V_s \right) + \frac{R_f}{R_2} (0V)$$


$$= -\left( \frac{R_f}{R_1} (V_s) \right)$$

Gain Exp.

(13)

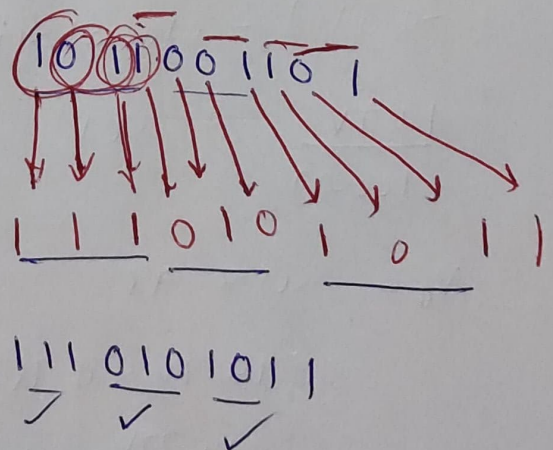

⑧ Ideal

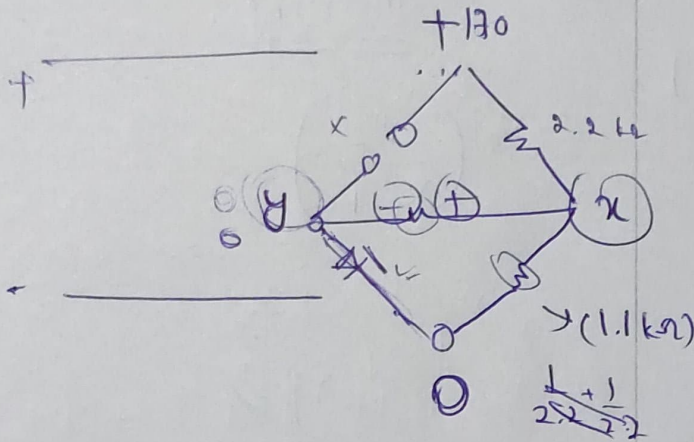

$$x = \left( \frac{1.1}{1.1 + 2.2} \right) \times 170$$

$$\therefore \frac{170}{3} = \underline{\underline{56.67 V}}$$

$$(x - y) = \underline{\underline{56.67}} \quad \underline{\underline{85V}}$$

★ Ge diode

25 ohm

$$(20 - 0.3V) = (100\Omega) \times i_v$$


$$\frac{19.7V}{(100\Omega)} = i_v$$

$$V_0 = i_v \times 75$$

$$= 19.7V \times 0.75 = \underline{\underline{14.775}}$$

★

even parity

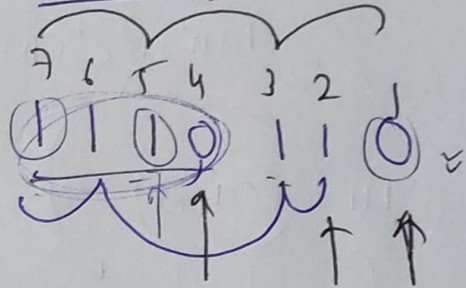

Even


$$P_1 \rightarrow 233 \times$$

error in 3, 5, 7



$$P_2 \rightarrow 4 \checkmark$$

$$P_4 \rightarrow 3 \times \text{error in } 5, 6, 7$$

⇒ (Error in 5 or 7)

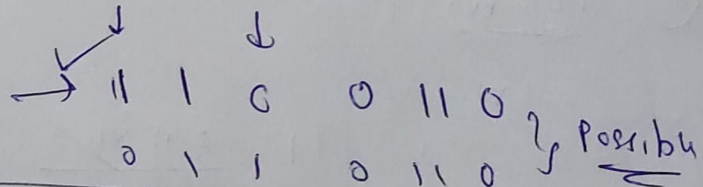

★

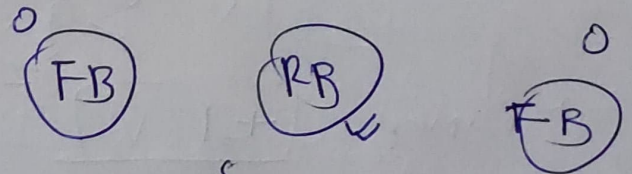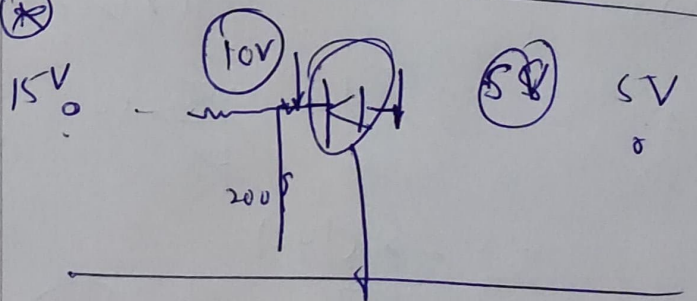

$$\frac{20V}{300} \times 15$$

ON OFF OR




\* (49)

BCDC




4 9

21

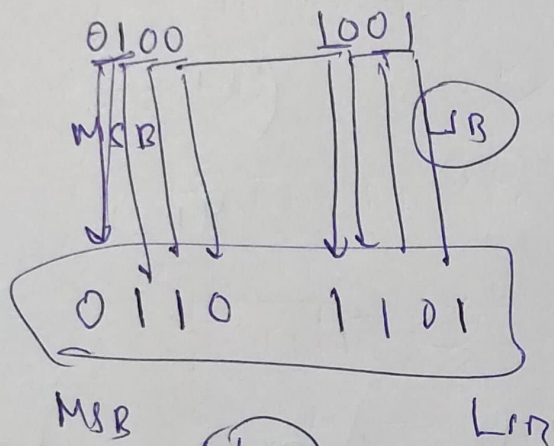

(-1)

(109)

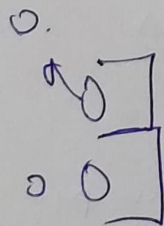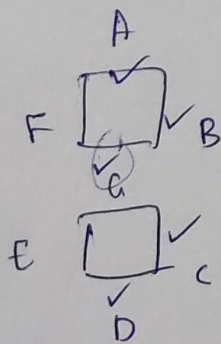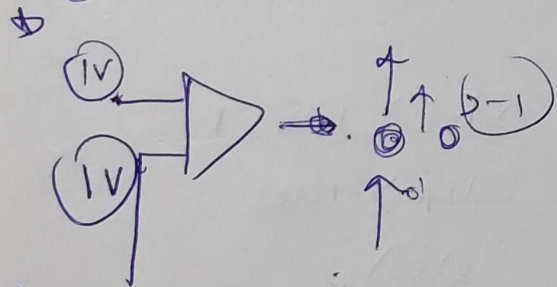

+5 → V<sub>UT</sub> ✓

$$16 - 0.7 - 0.7 = V_0$$

$$= 14.6V$$

$$= \frac{14.6V}{4.7k\Omega}$$

\* (8)


(8)

8 4 2 1

1 0 0 0

+ 0 0 1 3

m<sub>2</sub> 1 0 1 1

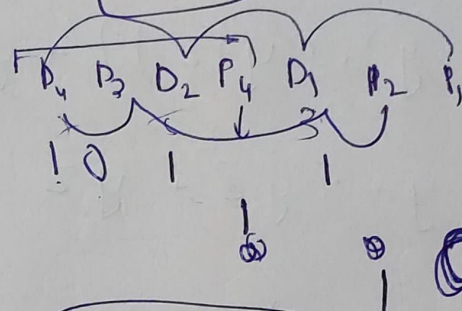


1 0 1 1

P<sub>1</sub> 3 → ✓ 0

P<sub>2</sub> 2 → 1

P<sub>3</sub> 2 → 1

0 1 1 1 0

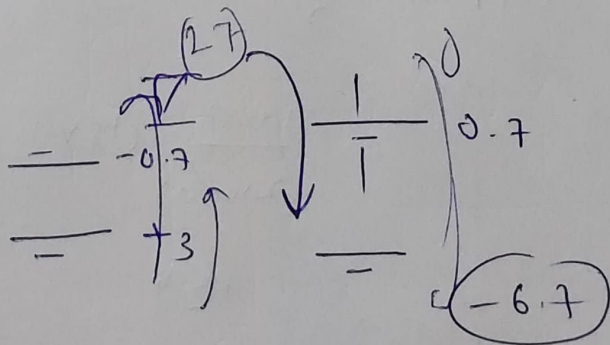

3.101mA

$$(Q) \overline{[(x+\bar{y}) + (y+\bar{z})]} + yz \quad R1 \quad \dots$$

$$\Downarrow$$

$$[(\bar{x} + \bar{y}) \cdot (y + \bar{z})] + yz$$

$$= ((\bar{x} \cdot y) \cdot (y + \bar{z})) + yz$$

$$= \bar{x} \cdot y + \bar{x} y \bar{z} + yz$$

$$\Rightarrow \bar{x} \cdot y (z + \bar{z}) + \bar{x} \bar{y} \bar{z} + yz$$

$$011 \rightarrow 3$$

$$010 \rightarrow 2$$

~~010~~

$$111 \rightarrow 7$$

$$011 \rightarrow 3$$

$$V_i(-2)$$

$$-2(1.2)$$

$$-2.4$$

$$\left(1 + \frac{2}{10}\right)$$

$$\underline{\underline{1.2}}$$

$$\left(\frac{R_L}{1000 + R_L}\right) > \frac{10V}{(5)}$$

$$5R > 1000 + R$$

$$4R > 1000$$

$$(250) \checkmark$$

$$AB = R_A$$

$$\overline{ABC} + A'$$

$$\frac{1000}{(2400)} \times (15V)$$

$$15.4$$

$$I^2 12$$

$$3.33 \text{ mA}$$

$$6.67 \text{ mA}$$

$$0 \text{ mA}$$

$$V_E = 12V + 3.31 \text{ mA}$$