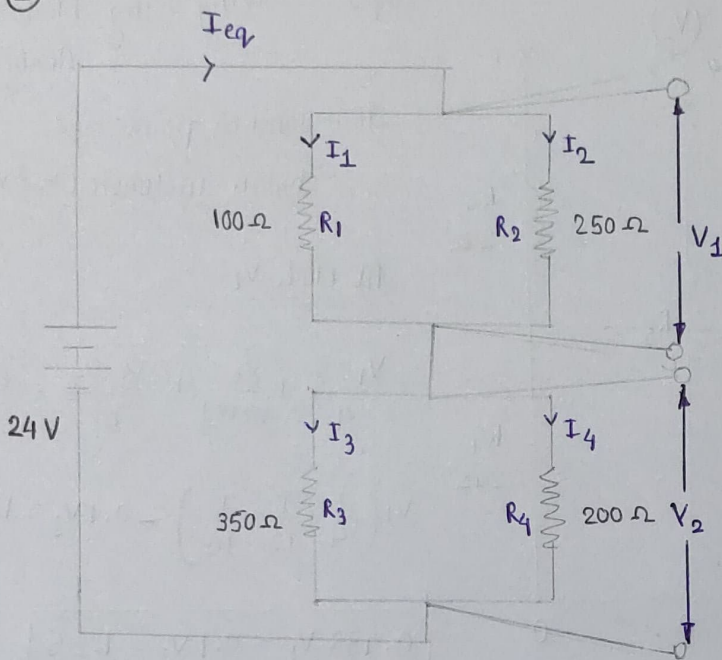


①



Step 1: $R_{eq} = \left(\frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \right) + \left(\frac{R_3 \times R_4}{R_3 + R_4} \right) \Omega$

$$R_{eq} = \left(\frac{250 \times 100}{350} + \frac{350 \times 200}{550} \right) \Omega$$

$$= 71.4286 + 127.27 \Omega$$

$$= 198.7013 \Omega$$

$$\approx \underline{198.7 \Omega}$$

Step 2: $I_{eq} = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{24V}{198.7 \Omega}$

$$= 0.120785 A$$

$$= \underline{120.785 mA}$$

Step 3: Parallel

$$V_1 = I_1 R_1 \text{ --- (i) } \quad V_1 = I_2 R_2 \text{ --- (ii) }$$

$$\Rightarrow I_1 R_1 = I_2 R_2 \text{ --- (1) }$$

$$I_1 + I_2 = I_{eq} \text{ --- (2) }$$

Derivation (Just for info)

$$I_1 = I_{eq} - \left(\frac{I_1 R_1}{R_2} \right) \Rightarrow I_1 \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) = I_{eq} \Rightarrow \left[I_1 = \frac{I_{eq} (R_2)}{R_1 + R_2} \right]$$

$$\text{Similarly } \left[I_2 = \frac{I_{eq} (R_1)}{R_1 + R_2} \right]$$

$$I_1 = \frac{(I_{eq}) R_2}{(R_1 + R_2)} = \frac{(120.785) mA \times (250)}{(350)} = \underline{86.275 mA}$$

$$I_2 = \frac{(I_{eq}) R_1}{(R_1 + R_2)} = \frac{(120.785) mA \times (100)}{(350)} = \underline{34.51 mA}$$

$$V_1 = I_1 R_1 = (86.275 \times 10^{-3} A) \times (100 \Omega) = \underline{8.6275 V}$$

Similarly;

$$I_3 = \frac{(I_{eq}) R_4}{(R_3 + R_4)} = \frac{(120.785) mA \times (200)}{(550)} = 43.9218 mA \approx \underline{43.922 mA}$$

$$I_4 = \frac{(I_{eq}) R_3}{(R_3 + R_4)} = \frac{(120.785) mA \times (350)}{(550)} = \underline{76.8632 mA}$$

$$V_2 = I_3 \times R_3 = (43.922 \times 10^{-3}) A \times 350 \Omega = 15.3727 V \approx \underline{15.373 V}$$