

DELD - FINAL PRACTICAL EXAM

Bhagya

(A) Problem Statement : Design a circuit using opamp to

$$\text{produce } V_o = 2 \times V_1 + 3 \times V_2 + V_3$$


V_1, V_2, V_3 = three positive input voltages

V_o = Output voltage

[In simulation use $V_1 = 1$ Volt, $V_2 = 2$ Volt, $V_3 = 1$ Volt]

(B) Theory / concept Used :

(I) Inverting Amplifier

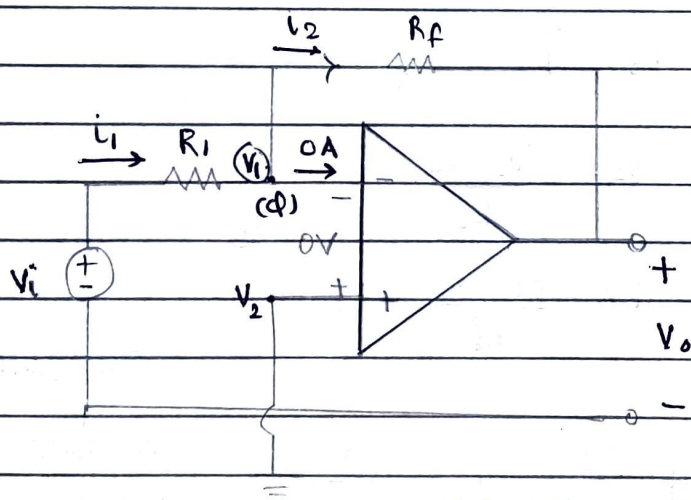

$\therefore i_1 = i_2$ (KCL at Point Q)

$$\frac{V_i - V_1}{R_1} = \frac{V_1 - V_o}{R_f}$$

$$\left[V_o = \left(-\frac{R_f}{R_1} \right) V_i \right]$$

($\because V_1 = 0 = V_2$)

Both terminals
of opamp


(*) If $R_f = R_1$, $[V_o = (-1) V_i]$

(II)

Opamp as a Summer

Applying KCL at node a gives

$$[i = i_1 + i_2 + i_3]$$

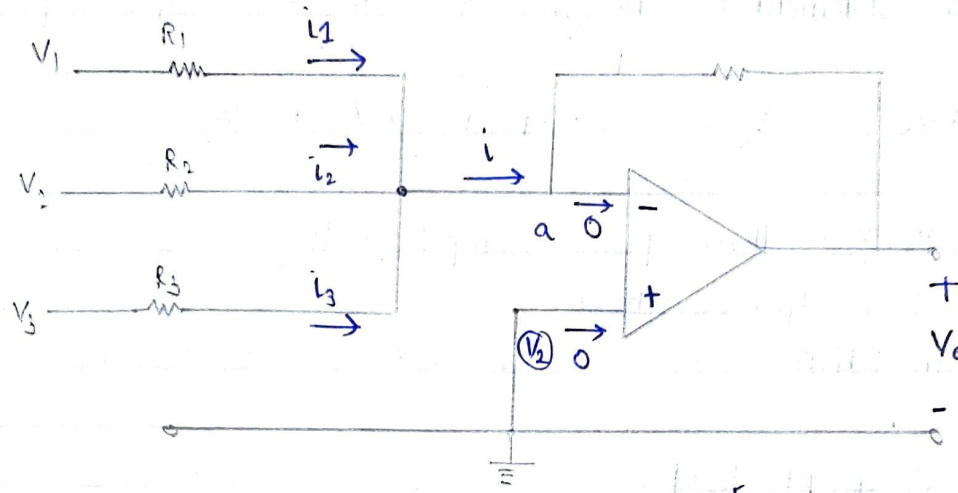Bhagya

KCL at a,

[opamp does not accept
any current]

$$[i = i_1 + i_2 + i_3]$$

$$i_1 = \frac{V_1 - V_a}{R_1}, \quad i_2 = \frac{V_2 - V_a}{R_2}$$

$$i_3 = \frac{V_3 - V_a}{R_3}, \quad i = \frac{V_a - V_0}{R_f}$$

(4)

$$\frac{V_a - V_0}{R_f} = \frac{V_1 - V_a}{R_1} + \frac{V_2 - V_a}{R_2} + \frac{V_3 - V_a}{R_3}$$

Same potential
↑
of OPAMP
Both terminals

$$[\because V_a = V_2 = 0]$$

$$\therefore -\frac{V_0}{R_f} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}$$

$$\left[V_0 = \left(-\frac{R_f}{R_1} \right) V_1 + \left(-\frac{R_f}{R_2} \right) V_2 + \left(-\frac{R_f}{R_3} \right) V_3 \right]$$

comparing it with question $\Rightarrow \Rightarrow V_0 = 2V_1 + 3V_2 + V_3$

UI9CS012

Idea $\rightarrow V_1 \rightarrow -V_1$ $V_2 \rightarrow -V_2$ $V_3 \rightarrow -V_3$

$$\frac{R_f}{R_1} = 2$$

$$R_1 = \frac{R_f}{2}$$

$$\frac{R_f}{R_2} = 3$$

$$R_2 = \frac{R_f}{3}$$

$$\frac{R_f}{R_3} = 1$$

$$R_3 = R_f$$

$$\text{Let } R_f = 12 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 6 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 12 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{12}{1} = 12$$

$$V_0 = 2(1) + 3(2) + (1)$$

$$= 2 + 6 + 1 = [9 \text{ Volt}]$$

